

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Os controles locais RadioRA 2 Maestro funcionam como dimmers e interruptores padrão, mas podem ser controlados como parte de um sistema de controle de iluminação. Os controles de iluminação locais são úteis em locais onde circuitos únicos de iluminação necessitam ser dimerizados ou ligados e desligados. Os controles de velocidade de ventiladores locais são úteis em locais onde o controle de ventilador de teto com pá simples é necessário.

Os dimmers de lâmpada RadioRA 2 Maestro incorporam características avançadas como aumentar/diminuir, diminuição com tempo de espera e luz 100% rápida.

Os controles locais RadioRA 2 Maestro incluem um interruptor para acesso frontal acessível (FASS) para reposição segura da lâmpada. Os controles locais RadioRA 2 Maestro são instalados em aplicativos de polo único ou em aplicações de múltiplas localizações. Os dimmers/interruptores remotos estão disponíveis para controle de múltiplas localizações.

Use placas de parede Lutron Designer (Claro ou Satin Colors) ou placas de parede do estilo do designer de outros fabricantes. As placas de parede são vendidas separadamente. As placas de parede Lutron Claro e Satin Colors se encaixam sem meios de conexão visíveis. Os controles locais RadioRA 2 Maestro são compatíveis com kits de alteração de cor.



Dimmer



Interruptor



Controle de velocidade



Dimmer remoto



Interruptor remoto

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Número do modelo

Dimmers

Incandescente / Halogênio / BTM (120 V~)

RRD-6CL-XX 600 W / 600 VA (Incandescente / Halogênio / BTM) ou 150 W (LFC / LED) dimmer de dois fios*

RRD-6ND-XX 600 W / 600 VA dimmer de fio neutro

RRD-10D-XX 1 000 W / 1 000 VA dimmer

RRD-10ND-XX 1 000 W / 1 000 VA dimmer de fio neutro

Incandescente / Halogênio / BTM / BTE (120 V~)

RRD-6NA-XX 600 W / 600 VA dimmer adaptável de fase neutra

3 fios fluorescente / LED (120–277 V~)

RRD-F6AN-DV-XX 6 A dimmer de fio neutro

Lâmpadas de LED / LFC / incandescentes / Halógenas / BTM / BTE / Reatores Mark 10 / drivers LTE Hi-Lume

RRD-PRO-XX Lâmpadas LFC / LED de 250 W ou 500 W / VA Incandescentes / Halógenas / BTE ou 400 VA BTM de fase selecionável, dimmer neutro opcional*

Interruptores

Iluminação e carga de motor (120 V~)

RRD-8ANS-XX 8 A de iluminação, motor de 1/4 HP 5,8 A interruptor eletrônico com fio neutro

Iluminação e carga de motor (120–277 V~)

RRD-8S-DV-XX 8 A de iluminação, motor de 1/10 HP 3 A interruptor eletrônico com dois fio

Controle de velocidade de ventilador

Somente ventilador de teto com pá simples (120 V~)

RRD-2ANF-XX 2 A Controle de velocidade de ventiladore

* Ir para www.lutron.com/ledfinder ver todas as lâmpadas LFC / LED compatíveis.

Nota: "XX" no número do modelo representa o código de cor / acabamento. Consulte **Cores e acabamentos** no final do documento.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Número do modelo

Dimmers

Remotos (para instalações de localizações múltiplas)

RD-RD-XX	Dimmer remoto (120 V~)
RD-RS-XX	Interruptor remoto (120 V~)
RD-RD-277-XX	Dimmer remoto (277 V~) (use somente com -F6AN-DV)
RD-RS-277-XX	Interruptor remoto (277 V~) (use somente com -8S-DV)

Kits de alteração de cor

RK-D-XX	Dimmer (-6CL, -6ND, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)
RK-S-XX	Interruptor (-8ANS e -8S-DV)
RK-AD-XX	Dimmer remoto (-RD)
RK-AS-XX	Interruptor remoto (-RS)
RK-F-XX	Controle de velocidade de ventiladore (-2ANF)

Pacotes de kit de alteração de cores (10 unidades)

RK-D-10-XX	Dimmer (-6CL, -6ND, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)
RK-S-10-XX	Interruptor (-8ANS, -8S-DV)
RK-AD-10-XX	Dimmer remoto (-RD)
RK-AS-10-XX	Interruptor remoto (-RS)
RK-F-10-XX	Controle de velocidade de ventiladore (-2ANF)

Nota: "XX" no número do modelo representa o código de cor/acabamento. Consulte **Cores e acabamentos** no final do documento.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Especificações

Número do Modelo	<p>Dimmer: RRD-6CL, RRD-6ND, RRD-10D, RRD-10ND, RRD-6NA, RD-F6AN-DV, RRD-PRO</p> <p>Interruptor: RRD-8ANS, RRD-8S-DV</p> <p>Controle de velocidade de ventilador: RRD-2ANF</p> <p>Remoto: RD-RD, RD-RS, RD-RD-277, RD-RS-277</p>
Energia	<p>120 V~ 50/60 Hz: -6CL, -6ND, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -RS, -PRO</p> <p>120-277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV</p> <p>277 V~ 50/60 Hz: -RD-277, -RS-277</p>
Consumo de Energia Típico	<p>Dimmer / interruptor: 0,6 W</p> <p>Condições do teste: a carga está desligada e o modo luz noturna ativado.</p> <p>Interruptor / dimmer remoto: 0 W</p> <p>Condições do teste: a carga está desligada</p>
Aprovações Normativas	UL, CSA (todas exceto -6CL, -6NA e -PRO), cUL (-6CL, -6NA e -PRO somente), NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL (todas exceto -6NA, -6CL e Remotos)
Meio ambiente	Temperatura ambiente de operação: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0% a 90% de umidade, sem condensação. Somente para uso interno.
Comunicação	Os Dimmers e interruptores se comunicam com o sistema através de radiofrequência (RF) e devem estar posicionados a uma distância de 9 m (30 pés) de um repetidor. Não é necessário que os dimmers/interruptores remotos estejam dentro de uma faixa específica de distância de um repetidor. Os dispositivos do sistema operam em frequências entre 431,0 MHz e 437,0 MHz.
Proteção contra descargas eletrostáticas (ESD)	Testado para suportar descargas eletrostáticas sem dano ou perda de memória, de acordo com a norma IEC 61000-4-2.
Proteção contra sobretensão	Testado para suportar sobretensão de voltagem sem dano ou falta de operação, de acordo com a norma IEEE C62.41-1991 Prática recomendada em sobretensão de voltagem em circuitos de energia CA de baixa voltagem.
Equipado com RTISS	O circuito compensa em tempo real as variações de voltagem de linha de entrada (requer conexão neutra). Somente para -PRO
Falta de Energia	Memória na falta de energia: se a energia for interrompida, o controle vai retornar ao seu estado anterior quando a energia for restabelecida.
Montagem	Requer uma caixa de controle norte-americana. 89 mm (3½ pol) de profundidade recomendada, 57 mm (2¼ pol) de profundidade mínima.
Fiação	Use somente dimmers remotos (-RD / -RD-277) e interruptores remotos (-RS / -RS-277) com dimmers/interruptores/controles de velocidade de ventilador. Podem ser usados até 9 -RD / -RD-277 ou -RS / -RS-277 com os controles.
Garantia	www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Características do projeto

Dimmer

- Com um único toque, as luzes AUMENTAM ou DIMINUEM.
- Com um toque duplo, as luzes se ACENDEM completamente.
- Quando estiver LIGADO, pressione e mantenha pressionado o interruptor de toque para ativar a diminuição com demora para DESLIGADO.
- Os níveis de iluminação podem ser ajustados pressionando e mantendo pressionado o seletor do dimmer até que o nível de iluminação desejado seja alcançado.
- Dimmers neutros e de dois fios disponíveis.

Interruptor

- Com um simples toque, as luzes ou motores são LIGADOS ou DESLIGADOS.
- Interruptores neutros e de dois fios disponíveis.


Controle de velocidade de ventilador

- Com um simples toque, o ventilador LIGA e DESLIGA.
- As velocidades do ventilador podem ser selecionadas ao pressionar e manter pressionados os botões de controle até que a velocidade desejada para o ventilador seja atingida.
- Controla um ventilador de teto do tipo com pá simples (motor com condensador permanente split) de até 2 A. Não deve ser usado com motores do tipo com polo sombreado (ex.: exaustores de banheiros).
- Apresenta 4 velocidades silenciosas, além da opção DESLIGADA.
- Não deve ser usado com ventiladores que apresentam módulos de controle de luz e/ou velocidade do ventilador integradas.
- Requer uma conexão neutra.


Controles locais RadioRA 2 Maestro

Dimensões

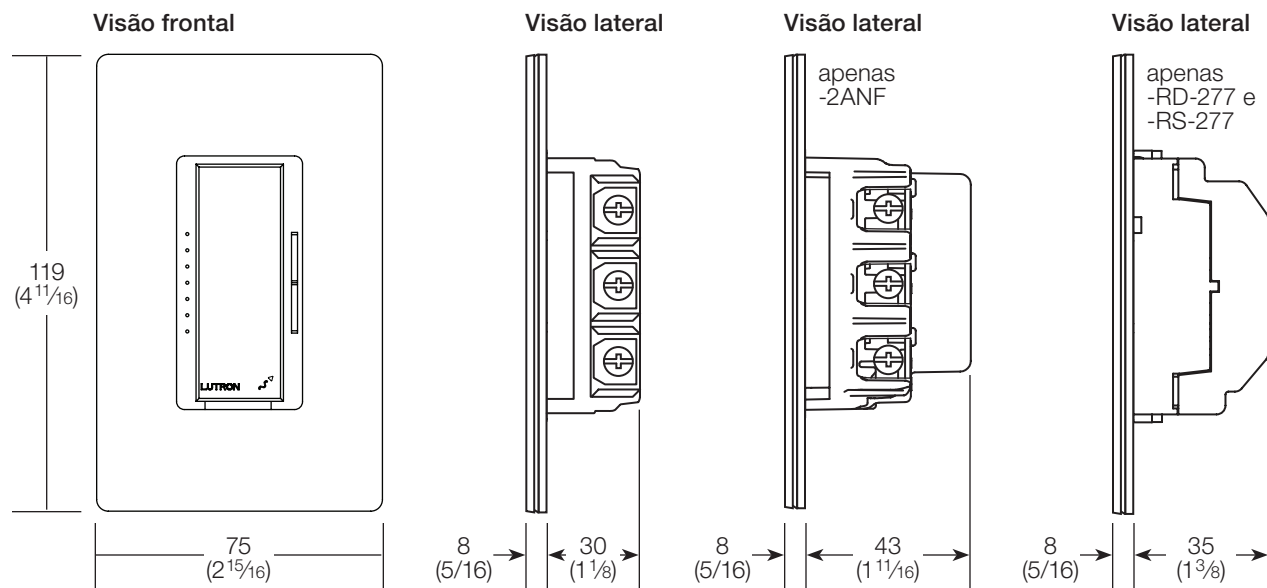Todas as dimensões são mostradas em mm (pol)



Montagem e identificação de peças

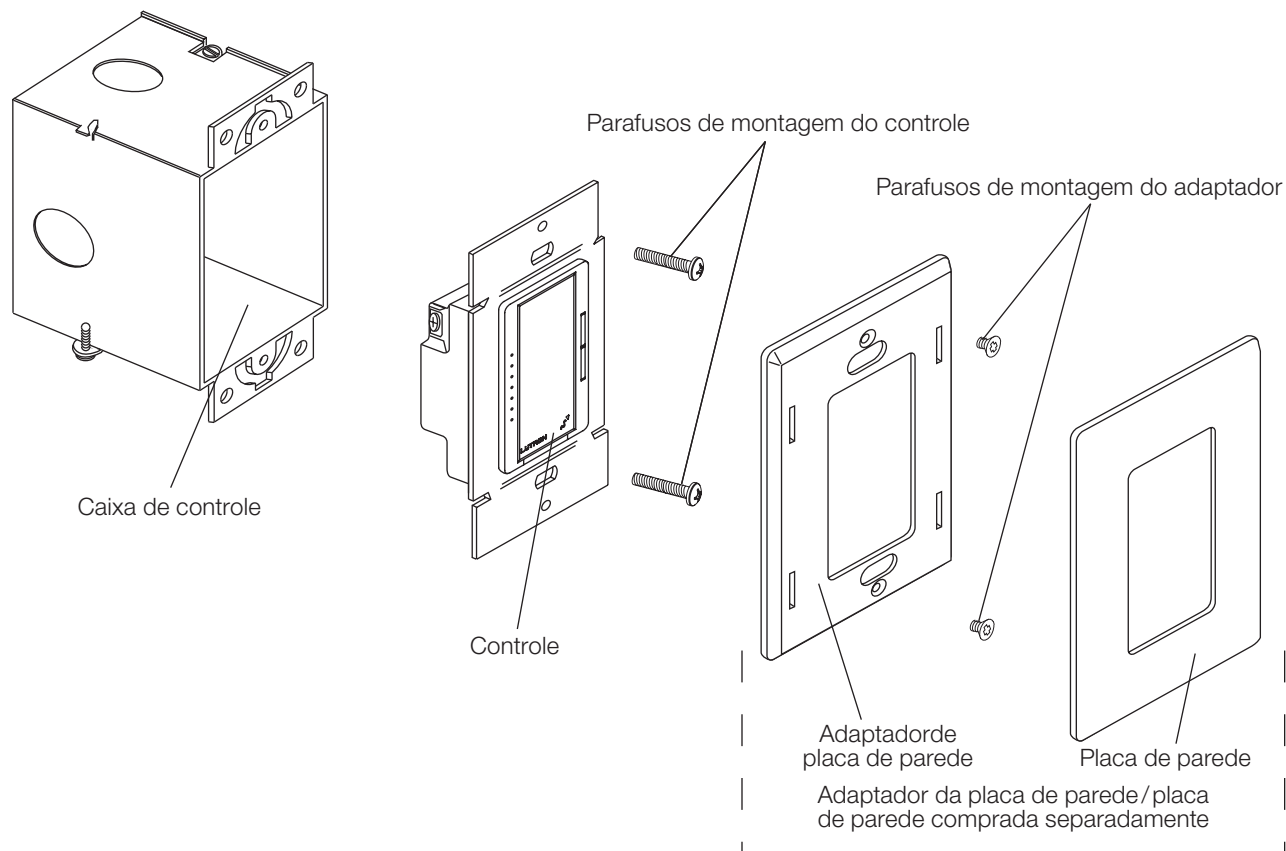
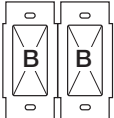
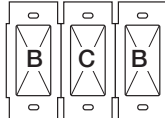


Controles locais RadioRA 2 Maestro

Acoplamento e redução de potência

Quando forem reunidos controles na mesma placa de parede, é necessária a redução de potência (consulte **Tipo de carga e capacidade**). Não é necessária a redução de potência para dimmers/interruptores remotos/controles de velocidade de ventiladores.

Tipo de carga e capacidade

Tipo de carga	Carga mínima	  			Conexão neutra
		A Não acoplada	B Fim do acoplamento	C Meio do acoplamento	
RRD-6CL¹					
Incandescente/Halogênio/LFC/LED	ver <i>Misturando tipos de lâmpadas</i> , página 10				Não
BTM ^{2,3}	50 W/VA	450 W/600 VA	400 W/500 VA	300 W/400 VA	
RRD-6ND^{1,4}					
LED	Varia ⁵	150 W	150 W	150 W	Sim
Incandescente/Halogênio	10 W	600 W	500 W	400 W	
BTM ^{2,3}	10 W/VA	450 W/600 VA	400 W/500 VA	300 W/400 VA	
RRD-10D¹					
Incandescente/Halogênio	50 W	1 000 W	800 W	650 W	Não
BTM ²	50 W/VA	800 W/1 000 VA	600 W/800 VA	500 W/650 VA	
RRD-10ND^{1,4}					
LED	Varia ⁵	150 W	150 W	150 W	Sim
Incandescente/Halogênio	10 W	1 000 W	800 W	650 W	
BTM ^{2,3}	10 W/VA	800 W/1 000 VA	600 W/800 VA	500 W/650 VA	
RRD-6NA^{1,4}					
LED	Varia ⁵	150 W	150 W	150 W	Sim
Incandescente/Halogênio/BTE ²	5 W	600 W	500 W	400 W	
BTM ^{2,3}	5 W/VA	450 W/600 VA	400 W/500 VA	300 W/400 VA	

¹ Tipo de carga do dimmer:

- -6CL: são projetados para uso somente com incandescente permanentemente instalada, BTM, halogênica de tungstênio, LFC, ou LED.
- -6ND, -10D, -10ND: são projetados para uso somente com incandescente permanentemente instalada, LED, BTM, ou halogênica de tungstênio.
- -6NA: são projetados para uso somente com incandescente permanentemente instalada, LED, BTE, BTM, ou halogênica de tungstênio.

Nota: Não instale dimmers para controlar tomadas ou aparelhos operados por motor.

² Aplicações em baixa voltagem:

- -6CL, -6ND, -10D, -10ND: somente com transformadores de baixa voltagem magnéticos (núcleo e bobina). Não devem ser usados com transformadores de baixa voltagem eletrônicos (estado sólido).
- -6NA: use com transformadores eletrônicos (estado sólido) ou magnéticos (núcleo e bobina); não misture cargas do tipo BTE e BTM em um único controle.

A operação de um circuito de baixa voltagem com lâmpadas inoperantes ou removidas pode resultar no superaquecimento do transformador e falha prematura. A Lutron recomenda o seguinte:

- Não opere circuitos de baixa voltagem sem lâmpadas operantes instaladas.
- Substitua as lâmpadas queimadas assim que possível.
- Use transformadores que incorporem proteção térmica ou fusíveis para a fiação principal do transformador para evitar falha do transformador devido à sobrecorrente.

³ Não misture LFC ou cargas de LED com cargas BTM.

⁴ Amplificadores de potência/interfaces de carga: -6ND, -10ND, -6NA podem ser usados para controlar amplificadores de potência/interfaces de carga. Para ver uma lista de amplificadores de potência/interfaces de carga compatíveis, consulte **Amplificadores de potência e interfaces de carga compatíveis**, página 11.


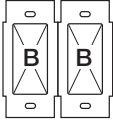
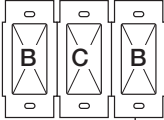
⁵ A carga mínima depende da lâmpada e não está limitada a uma determinada voltagem. Consulte a ferramenta de seleção de LEDs no site www.lutron.com/ledtool

Continua na próxima página...

www.lutron.com/support

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Tipo de carga e capacidade (continuação)

						
Tipo de carga	Carga mínima	A Não acoplada	B Fim do acoplamento	C Meio do acoplamento	Conexão neutra	Modo de fase exigido
RRD-PRO						
LED	1 lâmpada ²	250 W	200 W	150 W	Opcional ¹	Qualquer um
LFC	1 lâmpada ²	250 W	200 W	150 W	Opcional ¹	Fase ascendente
Transformador BTM com LEDs	Veja a nota 559 (P/N 048559) no site www.lutron.com				Necessário	Fase ascendente
Transformador BTE com LEDs	Não é necessário reduzir a carga elétrica					Fase reversa
Transformador BTM com lâmpadas Halógenas	10 W	400 VA (300 W)	Não é necessário reduzir a carga elétrica		Necessário	Fase ascendente
Transformador BTE com lâmpadas Halógenas	10 W	500 W	400 W	300 W	Necessário	Fase reversa
Incandescente/Halógena	5 W ²	500 W	400 W	300 W	Opcional ¹	Qualquer um
Reator Fluorescente dimerizável	1 reator	3,3 A (400 VA)	Não é necessário reduzir a carga elétrica		Necessário	Fase ascendente
Driver de LED (LTE) de 2 fios 1% Hi-lume	1 driver	3,3 A (400 W), máx. de 20 drivers	Não é necessário reduzir a carga elétrica		Necessário	Fase ascendente
PHPM-PA/3F e GRX-TVI ³	1 interface	3 interfaces	Não é necessário reduzir a carga elétrica		Necessário	Fase ascendente

¹ **Recomenda-se o neutro para melhor desempenho do dimmer, se disponível, porém não é necessário para este tipo de carga.**

² A carga mínima exibida é para operações neutras conectadas. Se não for usada a conexão neutra, a carga mínima será de 2 lâmpadas de LFC/LED ou Incandescente/Halógena de 25 W.

³ Amplificadores de potência/interfaces de carga: -RRD-PRO podem ser usados para controlar amplificadores de potência/interfaces de carga. Para ver uma lista de amplificadores de potência/interfaces de carga compatíveis, consulte **Amplificadores de potência e interfaces de carga compatíveis**, página 11.




Nota: para dimerizar luminárias BTM, a voltagem máxima da lâmpada é de, normalmente, 70% a 85% da tensão VA do transformador. Para saber a eficiência real do transformador, entre em contato com o fabricante. A tensão VA total do(s) transformador(es) não poderá exceder a tensão do dimmer.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Tipo de carga e capacidade (continuação)

Os controles -8ANS, -8S-DV, -RD-277 e -RS-277 têm abas que precisam ser removidas nos casos de instalação agrupada.

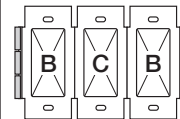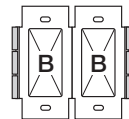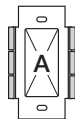Não remova estabilizadores externos da extremidade dos controles de acoplamento (áreas sombreadas).



Tipo de carga	Carga mínima	A Não acoplada	B Fim do acoplamento	C Meio do acoplamento	Conexão neutra
RRD-F6AN-DV^{1,2,3}					
Acionadores Fluorescente/LED	0,05 A	6 A	5 A	3,5 A	Sim
	1 reator	60 reatores	50 reatores	35 reatores	
RRD-2ANF⁴					
Ventilador de teto	0,083 A	2 A	2 A	2 A	Sim
RRD-8ANS^{1,5}					
Iluminação	10 W	8 A	6,5 A	5 A	Sim
Motor	0,08 A	1/4 HP 5,8 A	1/4 HP 5,8 A	1/6 HP 4,4 A	
RRD-8S-DV^{5,6}					
Iluminação	40 W/VA	8 A	8 A (2-acopl); 7 A (3-acopl)	7 A	Não
Motor	0,4 A	1/10 HP 3 A			

Nota: Não instale dimmers para controlar tomadas ou aparelhos operados por motor.

- 1 Amplificadores de potência / interfaces de carga: -F6AN-DV, -8ANS podem ser usados para controlar amplificadores de potência / interfaces de carga. Para ver uma lista de amplificadores de potência / interfaces de carga compatíveis, consulte **Amplificadores de potência e interfaces de carga compatíveis**, página 11.
- 2 Tipo de carga de dimmer para fluorescente: -F6AN-DV é projetado para uso com reatores de fluorescente ou acionadores de LED de controle de voltagem de 3 fios de 120 V~ ou 277 V~ permanentemente instalados. Use somente com Hi-lume, Hi-lume 3D, Hi-lume Compact SE, Eco-10, ou EcoSystem (H3D-, FDB-, ECO-, HL3-, EC5-, L3D). NÃO use com qualquer outro reator ou acionador. Não instale para controlar tomadas ou aparelhos operados por motor.
- 3 Carga máxima: A carga máxima para o -F6AN-DV é a carga reduzida ou o número de reatores, o que for MENOR.
- 4 Aplicação de ventilador de teto: -2ANF
 - Usar para controlar um ventilador de teto do tipo com pá (condensador permanente).
 - Usar a corrente de tração do ventilador de teto para programar sua velocidade para a mais alta.
 - Não usar para controlar ventiladores que usam motores (por exemplo, ventiladores de exaustão de banheiro).
 - Não usar para controlar ventiladores que têm controles de velocidade integrados (por exemplo, ventiladores que têm controle remoto) a menos que o controle integrado tenha sido removido do ventilador de teto.
 - Não conectar a nenhum outro equipamento operado por motor ou a qualquer outro tipo de carga de iluminação.
 - Não usar para controlar uma carga de iluminação de ventilador (por exemplo, kit de luz).
- 5 Tipo de Carga do Interruptor:
 - -8ANS, -8S-DV: são projetados para uso com incandescente de 120 V~, BTM, BTE, halogênica de tungstênio, fluorescente, LFC, LED, ou cargas de motor permanentemente instaladas.
 - -8S-DV: também pode ser usado com cargas fluorescentes ou BTM de 277 V~ permanentemente instaladas.
- 6 Capacitor de derivação: Algumas instalações -8S-DV podem exigir o uso de um capacitor de derivação. Ele é especialmente necessário para tipos de cargas sensíveis a vazamento de corrente (por exemplo, reatores para fluorescentes). Se a carga for instável, instale um capacitor de derivação. Um capacitor de derivação opcional deve ser instalado dentro da luminária ou em uma caixa J separada. Para a instalação do capacitor de derivação, consulte Diagrama da fiação 4, 9, ou 10.

Continua na próxima página...

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Misturando tipos de lâmpadas

Misturando tipos de lâmpadas (usando uma combinação de lâmpadas LFC/LED, Incandescentes/ Halógenas) e se unindo com outros dimmers ou interruptores eletrônicos pode reduzir potência máxima, como mostrado no gráfico abaixo.

Exemplo: se tiver dois dimmers agrupados e lâmpadas de 24 W em uso (voltagem total LFC = 48 W), em um dimmer, poderá adicionar até 300 W de iluminação incandescente ou halógena a esse dimmer. Repita o exercício para o outro dimmer com o qual está agrupado.

Potência total de LFC/LED	Potência total de Incandescente/Halogênio			Conexão neutra
	A Não acoplada	B Fim do acoplamento	C Meio do acoplamento	
RRD-6CL^{1,2}				
0 W	+ 50 W–600 W	○ 50 W–500 W	○ 50 W–400 W	Não
1 W–25 W	+ 0 W–500 W	○ 0 W–400 W	○ 0 W–300 W	
26 W–50 W	+ 0 W–400 W	○ 0 W–300 W	○ 0 W–200 W	
51 W–75 W	+ 0 W–300 W	○ 0 W–200 W	○ 0 W–100 W	
76 W–100 W	+ 0 W–200 W	○ 0 W–100 W	○ 0 W–50 W	
101 W–125 W	+ 0 W–100 W	○ 0 W–50 W	○ 0 W	
126 W–150 W	+ 0 W	○ 0 W	○ 0 W	
RRD-PRO				
0 W	+ 5 W ³ –500 W	○ 5 W ³ –400 W	○ 5 W ³ –300 W	Opcional
1 W–50 W	+ 0 W–400 W	○ 0 W–300 W	○ 0 W–200 W	
51 W–100 W	+ 0 W–300 W	○ 0 W–200 W	○ 0 W–100 W	
101 W–150 W	+ 0 W–200 W	○ 0 W–100 W	○ 0 W	
151 W–200 W	+ 0 W–100 W	○ 0 W	○ N/A	
201 W–250 W	+ 0 W	○ N/A	○ N/A	

¹ Dimmer carga type-6CL é projetado para uso com lâmpadas incandescentes permanentemente instalado, LFC, LED, BTM, ou apenas halógena de tungstênio. Não instalar dimmers para controlar recipientes ou utensílios motorizados.

² Não misture LFC e cargas de LED com cargas BTM.

³ A carga mínima exibida é para operações neutras conectadas. Se não for usada a conexão neutra, a carga mínima será de 2 lâmpadas de LFC/LED ou Incandescente/Halógena de 25 W.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Amplificadores de potência e interfaces de carga compatíveis

Alguns controles locais podem ser usados para controlar amplificadores de potência ou interfaces de carga. Até três amplificadores de potência ou interfaces de carga podem ser utilizados com um único controle. Consulte a tabela abaixo para ver uma lista de controles e amplificadores de potência e interfaces de carga compatíveis.


Controle	Módulos de potência de fase adaptável: PHPM-PA-120-WH; PHPM-PA-DV-WH	Módulos de potência de fluorescente de 3 fios: PHPM-3F-120-WH; PHPM-3F-DV-WH	Módulo de potência conectado: PHPM-SW-DV-WH	Módulo de interface e liga/desliga 0-10 V $\overline{\text{---}}$: GRX-TVI
RRD-6ND	✓	✓	✓	✓
RRD-10ND	✓	✓	✓	✓
RRD-6NA	✓	✓	✓	✓
RRD-F6AN-DV ¹	✓	✓	✓	✓
RRD-8ANS			✓	
RRD-PRO	✓	✓		✓

¹ Somente o GRX-TVI é compatível com o RRD-F6AN-DV em 277 V \sim . Todos os outros módulos de potência são 120 V \sim apenas.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Operação


Dimmer

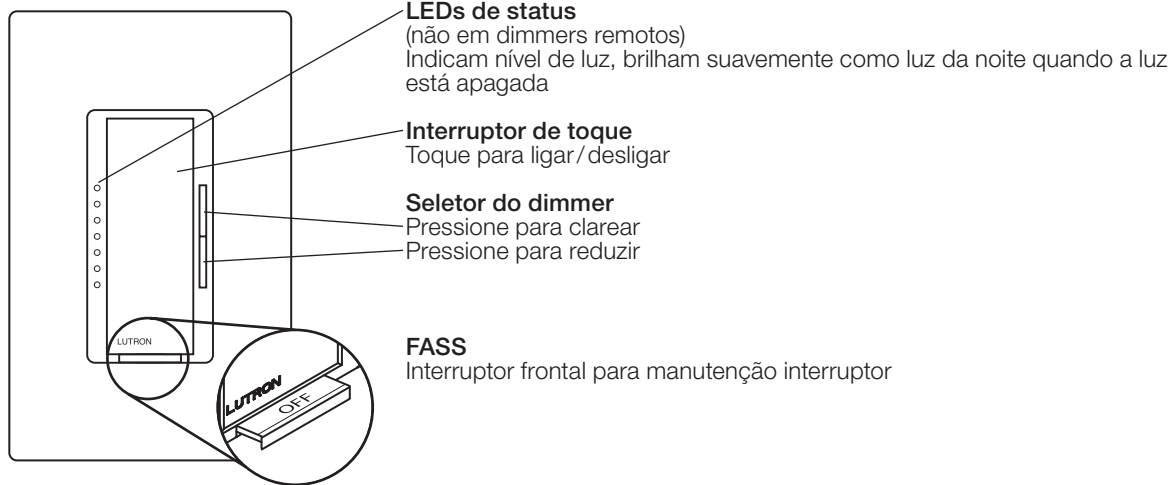

Interruptor



Controle de velocidade de ventilador

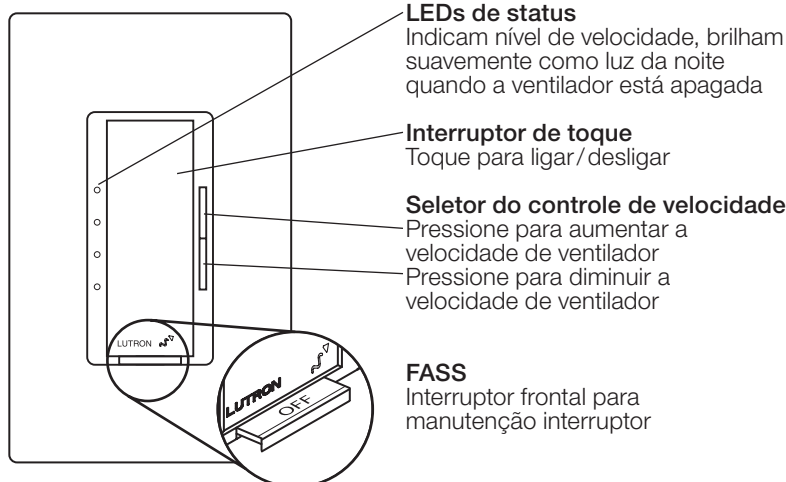

Aviso Importante

FASS: Interruptor frontal para manutenção acessível

Para substituir as lâmpadas, interrompa a energia puxando totalmente o FASS em todos os dispositivos de controle.

Após substituir as lâmpadas, empurre completamente todos os FASS de volta para restabelecer a energia nos controles.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Diagramas da fiação

Diagrama da fiação 1

Local único de instalação sem neutro¹

-6CL, -10D, -PRO

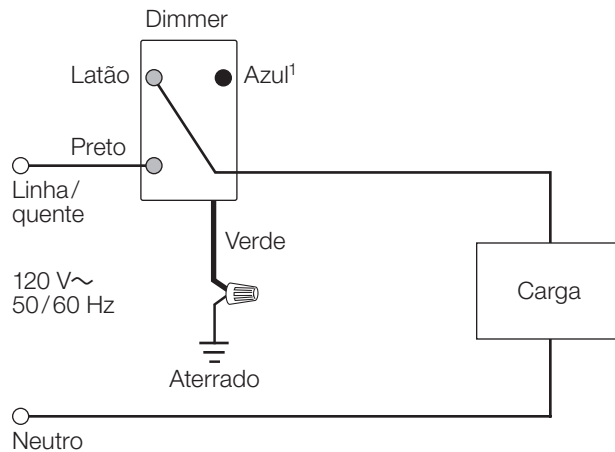


Diagrama da fiação 2

Local único de instalação com neutro¹

-10ND, -6ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -PRO

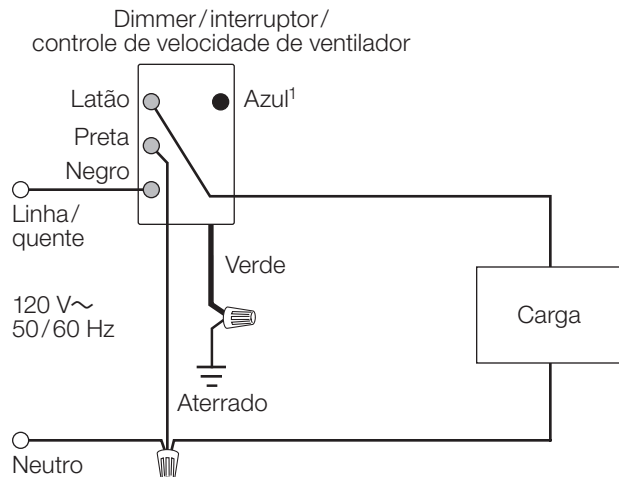


Diagrama da fiação 3

Instalação de dimmer Fluorescente em uma única localização¹

-F6AN-DV com Reator/acionador de LED Lutron


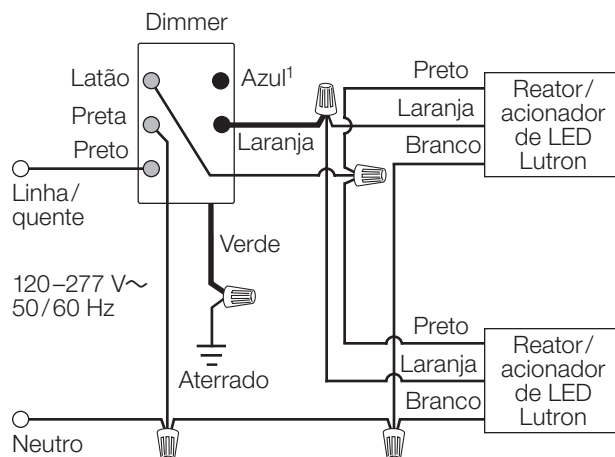


Diagrama da fiação 4

Instalação de interruptor de 2 fios de única localização¹

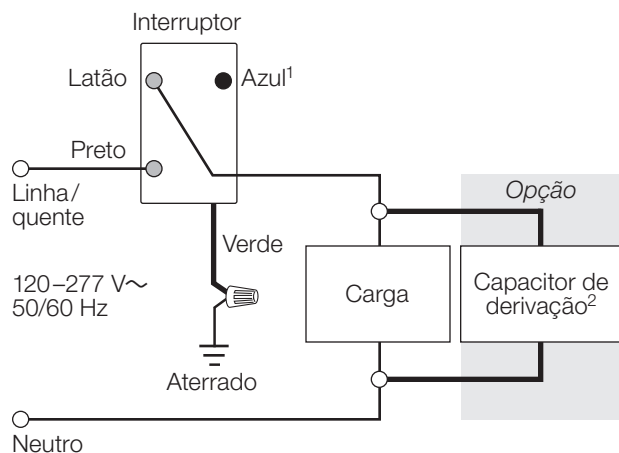-8S-DV com capacitor de derivação opcional²



Nota: As linhas em negrito nos diagramas indicam condutores nos produtos.

- ¹ Quando usar os controles em instalações de localização única, aperte o terminal azul. Não conecte o terminal azul a nenhuma outra fiação ou à terra.
- ² O capacitor de derivação opcional deve ser instalado dentro da luminária ou em uma caixa J separada. O capacitor em derivação está incluído no -8S-DV.

Continua na próxima página...

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Diagramas da fiação (continuação)

Diagrama da fiação 5

Instalação com múltiplas localizações sem neutro¹

-6CL, -10D e -PRO com RD-RD


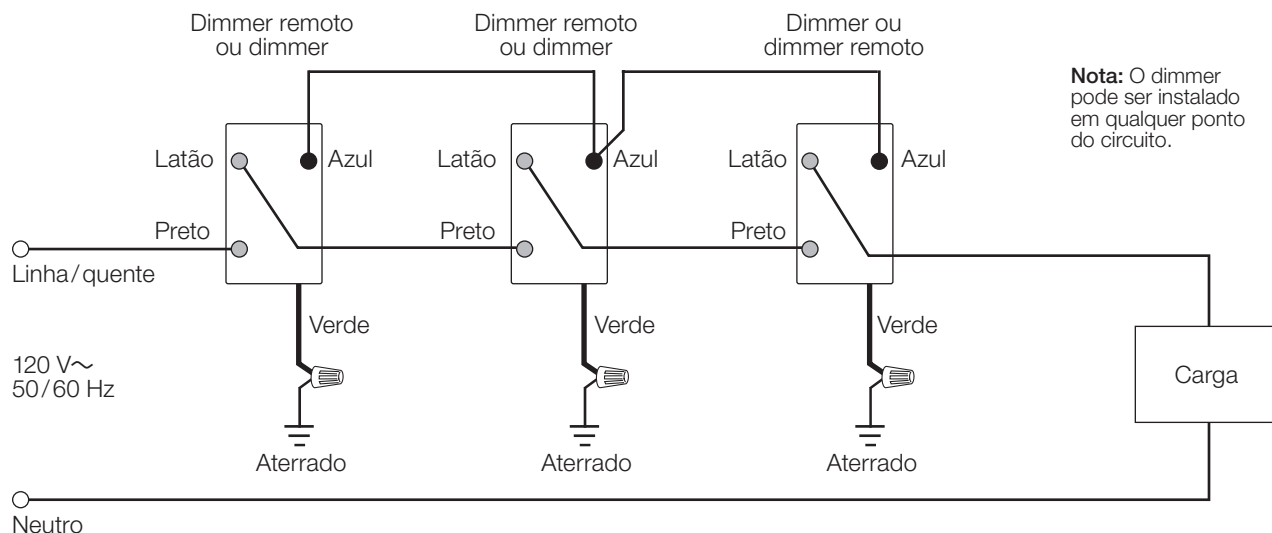


Diagrama da fiação 6

Instalação de múltiplas localizações com neutro^{1,2}

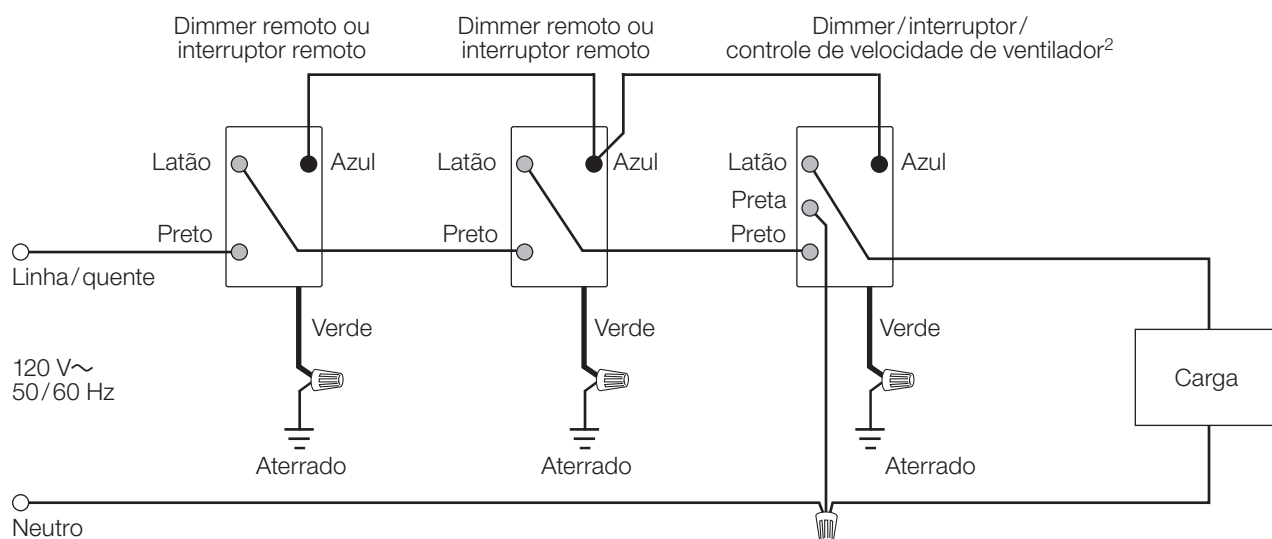-10ND, -6ND, -6NA, -2ANF e -PRO com RD-RD; -8ANS com RD-RS



Nota: As linhas em negrito nos diagramas indicam condutores nos produtos.

- ¹ Até 9 dimmers remotos/interruptores remotos podem ser conectados ao dimmer/interruptor/controles de velocidades de ventiladores. A extensão total do terminal azul pode ser de até 76 m (250 pés), exceto para o -PRO, que tem 45 m (150 pés).
- ² Os controles de dimmers/interruptores/velocidade de ventilador de cabos neutros devem ser conectados do lado da carga de uma instalação em vários pontos, exceto o -PRO, que pode ser conectado em qualquer posição.

Continua na próxima página...

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Diagramas da fiação (continuação)

Diagrama da fiação 7

Instalação de dimmer para Fluorescente de localização múltipla^{1,2} (120 V~)

-F6AN com RD-RD e Reator/acionador de LED Lutron


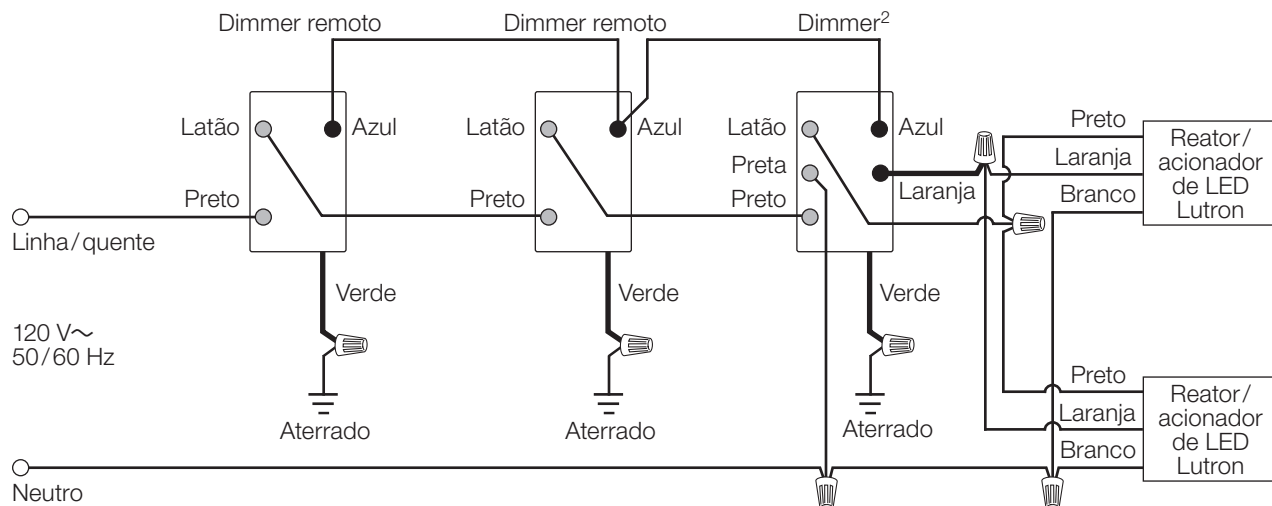


Diagrama da fiação 8

Instalação de dimmer para Fluorescente de localização múltipla^{1,2} (277 V~)

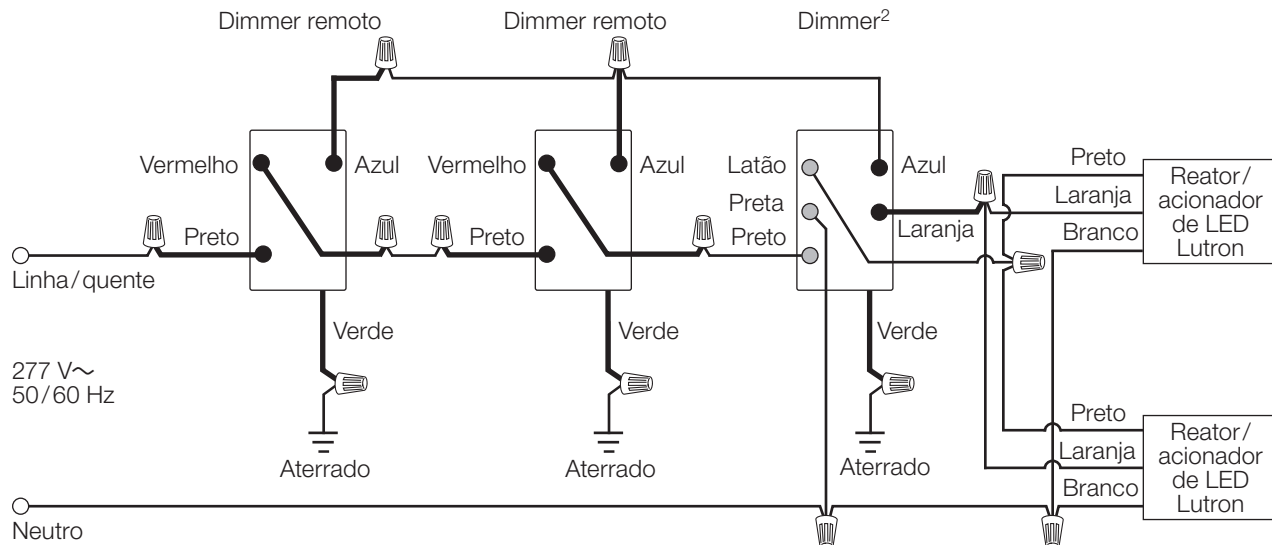-F6AN com RD-RD-277 e Reator/acionador de LED Lutron



Nota: As linhas em negrito nos diagramas indicam condutores nos produtos.

- ¹ Até 9 dimmers remotos/interruptores remotos podem ser conectados ao dimmer/interruptor/controles de velocidades de ventiladores. A extensão total do terminal azul pode ser de até 76 m (250 pés), exceto para o -PRO, que tem 45 m (150 pés).
- ² Os controles de dimmers/interruptores/velocidade de ventilador de cabos neutros devem ser conectados do lado da carga de uma instalação em vários pontos, exceto o -PRO, que pode ser conectado em qualquer posição.

Continua na próxima página...

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Diagramas da fiação (continuação)

Diagrama da fiação 9

Instalação de interruptor de 2 fios de localizações múltiplas¹ (120 V~)

-8S-DV com RD-RS e capacitor de derivação opcional


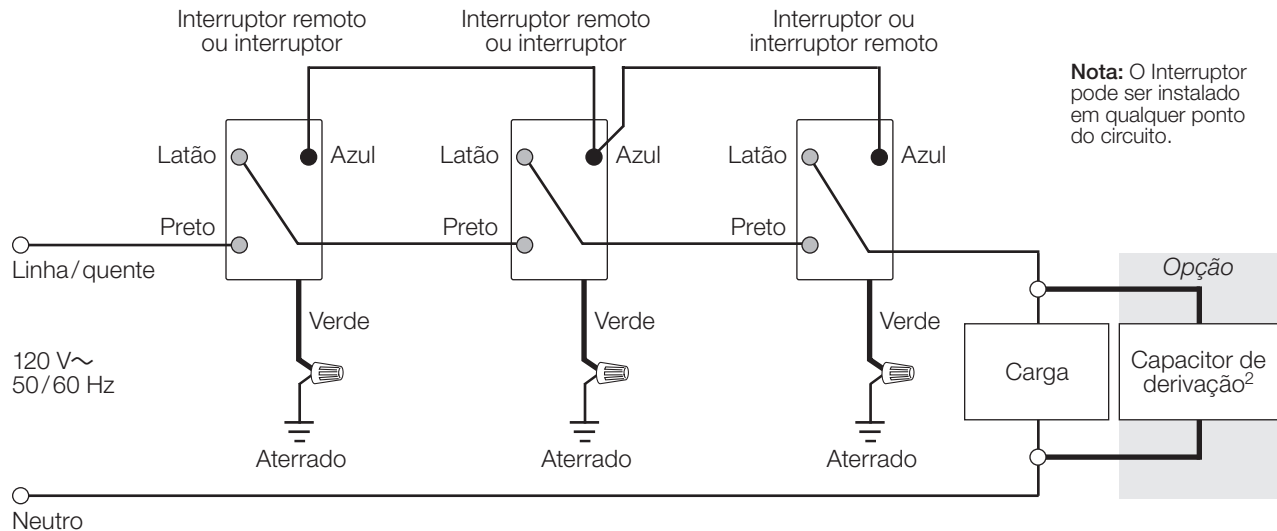


Diagrama da fiação 10

Instalação de interruptor de 2 fios de localizações múltiplas¹ (277 V~)

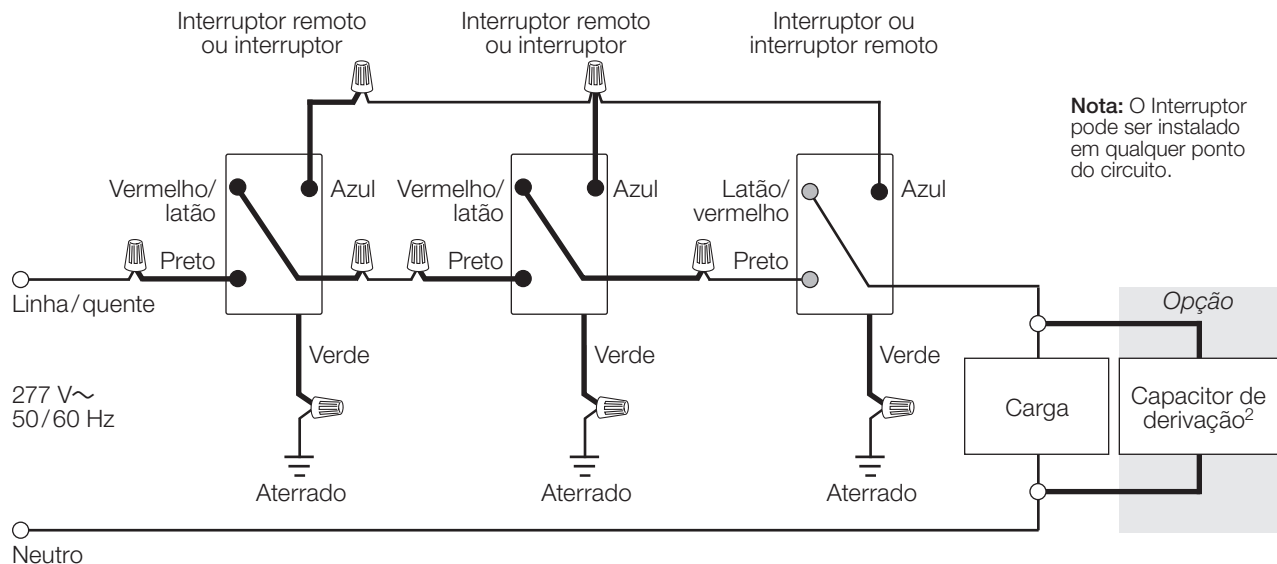-8S-DV com RD-RS-277 e capacitor de derivação opcional



Nota: As linhas em negrito nos diagramas indicam condutores nos produtos.

- ¹ Até 9 dimmers remotos/interruptores remotos podem ser conectados ao dimmer/interruptor/controles de velocidades de ventiladores. A extensão total do terminal azul pode ser de até 76 m (250 pés), exceto para o -PRO, que tem 45 m (150 pés).
- ² O capacitor de derivação opcional deve ser instalado dentro da luminária ou em uma caixa J separada. O capacitor em derivação (LUT-MLC) está incluído no 8S-DV.

Controles locais RadioRA 2 Maestro

Cores e acabamentos

Acabamento com brilho



Branco
WH



Marfim
IV




Amêndoa
AL



Amêndoa claro
LA



Cinza
GR

 

Marrom
BR



Preto
BL

Acabamento acetinado



Neve
SW



Meia-noite
MN



Casca de ovo
ES




Paládio
PD




Ameixa
PL



Siena
SI

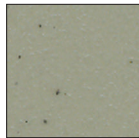

Rosa verde
GB

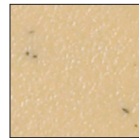

Pedra dourada
GS



Pedra do deserto
DS




Cinza claro
LS




Cinza escuro
TP



Vivo
HT

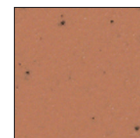

Terracota
TC

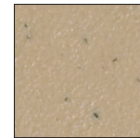


Pedra marrom
MS




Biscuit
BI



Merlot
MR

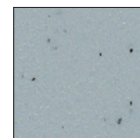

Pedra azul
BG

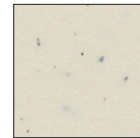

Pedra
ST

- Devido a limitações de impressão, não podemos garantir que as cores e acabamentos sejam perfeitamente iguais às cores reais do produto.
- Os mostruários de cores estão disponíveis para identificação mais precisa das cores:

Acabamento com brilho:

DG-CK-1

Acabamentos acetinados:

SC-CK-1

Acabamento metalizado (somente placa de parede)



Aço inoxidável
SS

Quando usar placas de parede de Aço inoxidável, é recomendável fazer o pedido do controle na cor Meia-noite (MN).

Para as opções atualizadas de cores, por favor consulte o nosso site:
<http://www.lutron.com/satincolors>